

ZAPOJENÍ PROGRAMOVATELNÝCH KALKULÁTORŮ TI 58, TI 58 C, TI 59 A TISKÁRNY PC 100


Ing. Vladimír Váňa, prom. mat., OK1FVV

Stručný popis možností kalkulátorů TI 58/59 uveřejnil v AR dr. Jiří Mrázek, CSc. V té době šlo o novinku, ale nyní jsou tyto kalkulátory u nás značně rozšířeny. Svědčí o tom velké množství programů ke kalkulátorům TI zveřejněných v minulých letech ve všech našich odborných elektrotechnických časopisech, ale i např. v Mladém světě. V časopise Sdělovací technika [1] až [6] vyšlo několik článků zabývajících se interfejsy k výše uvedeným programovatelným kalkulátorům. Ohlas na tyto články byl nečekaně velký. Nikde však zatím nebyla uveřejněna schémata těchto kalkulátorů. Proto jsem se rozhodl pomocí konstruktérům interfejsů ke kalkulátorům TI uveřejněním stručné dokumentace.

Základ TI 53 a 58C tvoří čtyřbitový mikroprocesorový systém ze základních obvodů TMC odvozených od řady TMS 1000. Schéma kalkulačky TI 58 je na obr. 1, schéma TI 58C na obr. 2. Obvody kalkulaček jsou vyrobeny technologií MOS a vyžadují napájení -10 V a -15 V . Kalkulačky jsou napájeny z akumulátorů BP1A o napětí 3,8 V, takže potřebná napájecí napětí pro IO jsou získána z ménice PSM. V systému jsou čtyři napěťové úrovně, nazvané V_{ss} (systémová zem), $-V_{BAT}$ (záporný pól akumulátoru), V_{dd} a V_{gg} . Povolený rozsah hodnot jednotlivých napětí a proudů je následující:


	min	max
V_{ss}	0 V	0 V
$-V_{BAT}$	-3.3 V	-4.5 V
V_{dd}	-9.5 V	-10.5 V
V_{gg}	-15.3 V	-16.3 V
I_{dd}	10 mA	40 mA
I_{gg}	10 mA	18 mA

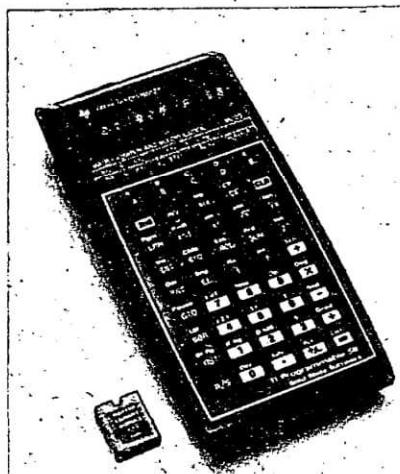Synchronizace všech obvodů je zabezpečována pomocí dvoufázových hodin Φ_1 a Φ_2 . Tyto impulsy s kmitočtem 227,5 kHz a s aktivní dobou 20 % jsou vytvářeny v generátoru, jehož schéma je na obr. 4a, b, c, d, e – jde o různé varianty, jak byly v průběhu výroby používány. Kmitočet hodin je odvozován od keramického rezonátora.



Programovatelný kalkulačor TI-58

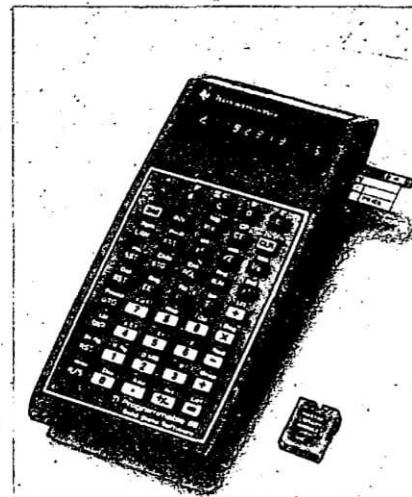nátoru 455 kHz. Pro úsporu energie v době, kdy kalkulátor nepočítá, je hodinový kmitočet dělen čtyřikrát, čímž se redukuje aktivní doba na 5 %. Hodiny mají vyšší kmitočet, pokud signál IDLE je některým obvodem MOS uveden na úroveň H. Změna rychlosti vždy dva taktů po změně signálu IDLE.



Programovatelný kalkulačor TI-59

Aritmeticko-logiccká jednotka (TMC 0501) provádí aritmetické operace podle instrukcí uložených v pamětech ROM. Ke komunikaci používá signály I/O, IRG, IDLE, EXT. Jednotka dále sleduje vodiče K z klávesnice a řídí sedmsegmentový multiplexovaný displej.

Paměti ROM (TMC 0582 a TMC 0583) obsahují po 2500 slov, ve kterých jsou uloženy základní funkce aritmeticko-logickej jednotky. Dále jsou zde dekódovány signály D pro buzení číslic displeje. Obsahují konstanty pro některé trigonometrické a logaritmické výpočty. S aritmeticko-logickej jednotkou komunikují pomocí signálů I/O, IRG, IDLE a EXT.


Paměť ROM TMC 0571 - jede o 1024 slovních rozšíření paměti. Jsou v ní uloženy operace Op, které slouží převážně pro tisk na tiskárně.

Paměť RAM (TMC 0598 a TMX 0599) obsahuje 30 datových míst nebo 240 programových kroků. Kapacita je tedy 1920 bitů. Komunikace se provádí pomocí signálů IRG, IDLE, EXT a I/O.


Paměť ROM – „módul“ (TMC 0541) obsahuje přibližně 5000 instrukcí programové knihovny. Je vyměnitelná uživateli. Komunikace se provádí pomocí IRG, IDLE a EXT.

Dalšími obvody jsou SN72882, které slouží jako budiče displeje – zesilují signály D.


Kalkulátory obsahují 12-pólový konektor pro připojení tiskárny. Popis tohoto

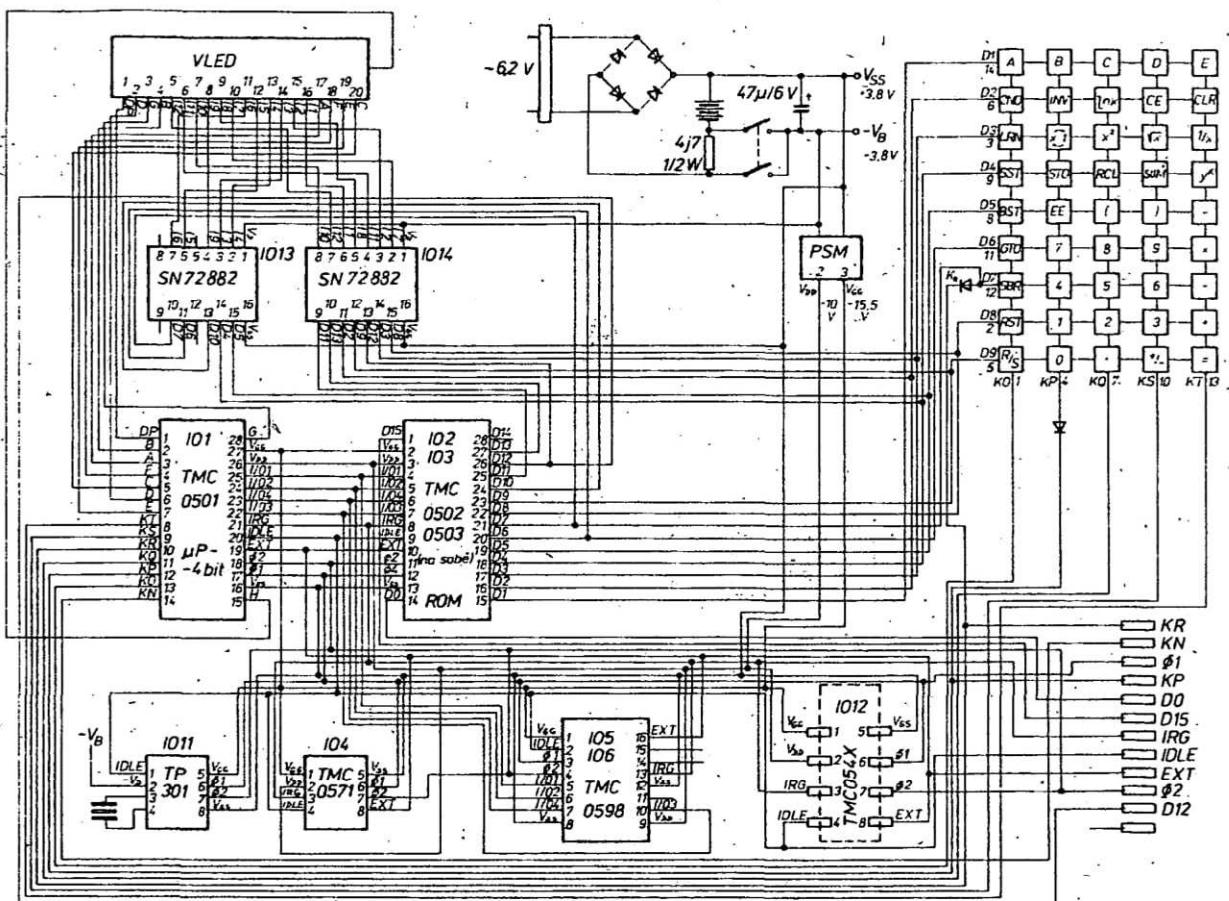

Obr. 1. Schéma kalkulačoru TI-58

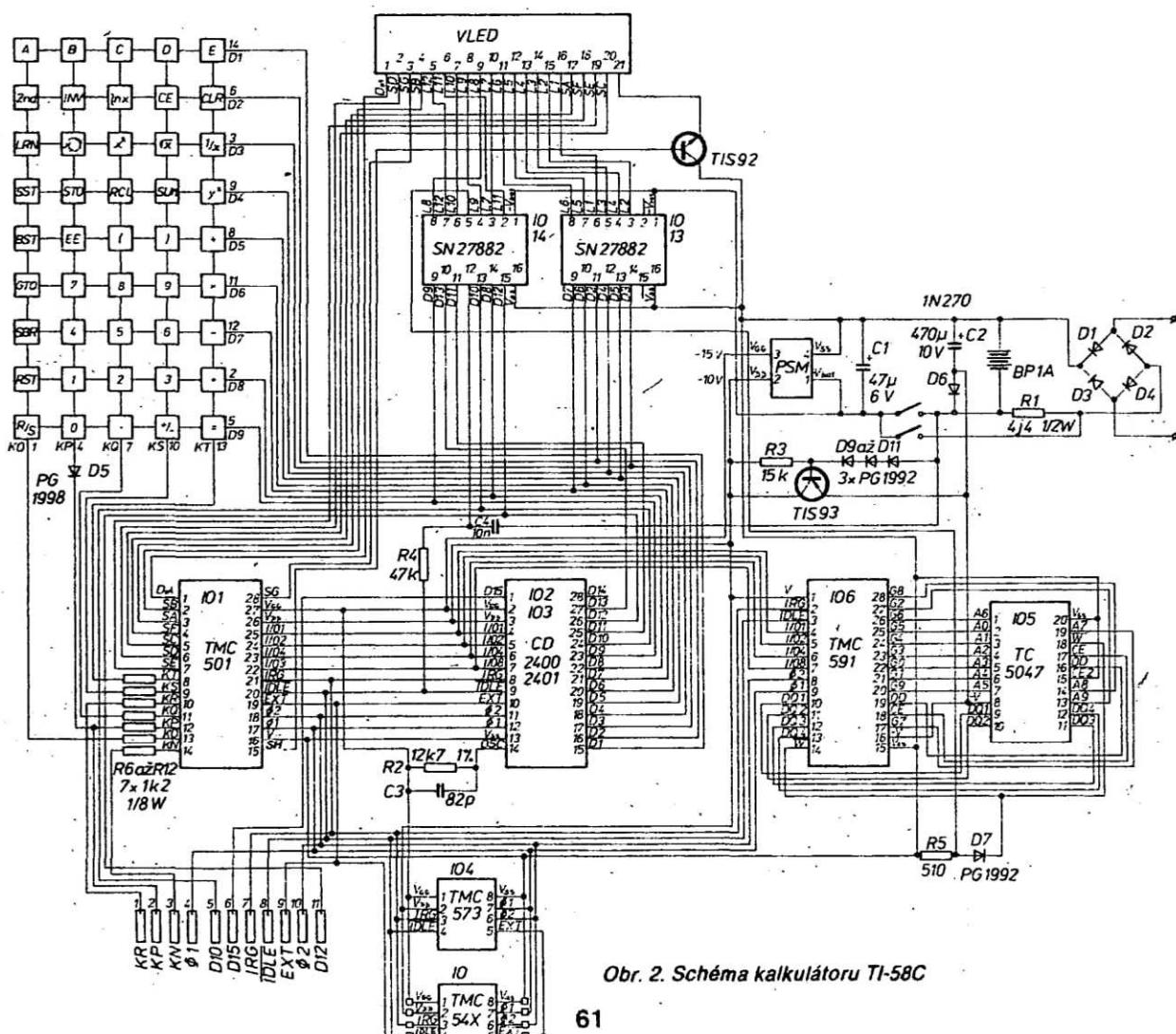

Obr. 2. Schéma kalkulačoru TI-58C

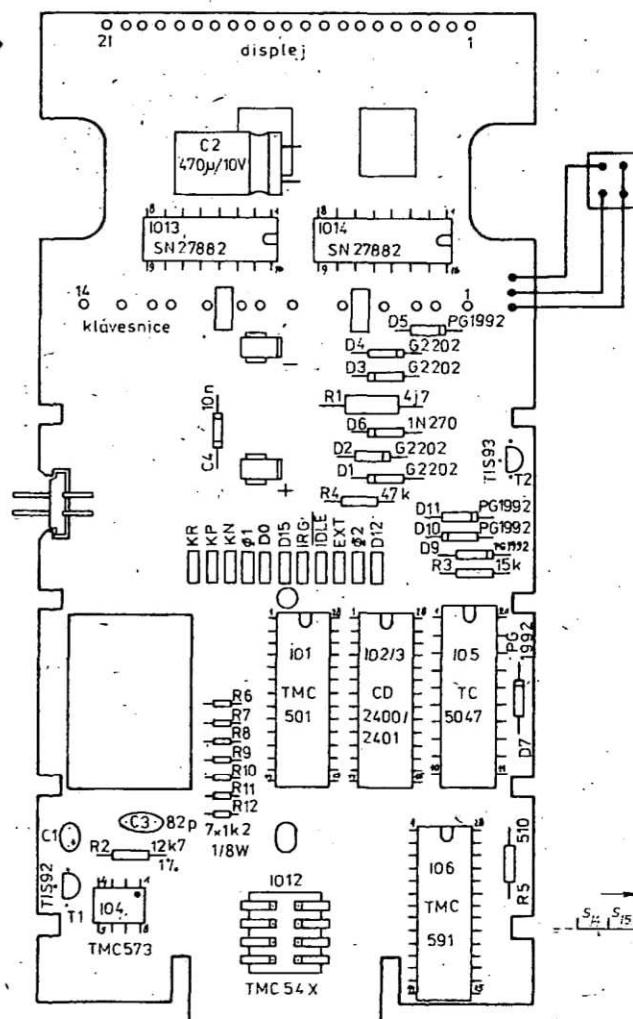

Obr. 3. Rozložení součástek na desce kalkulačky TI-58C



připojení umožní lépe pochopit práci kalkulačky. Konektor má celkem 11 signálů, jsou to:

č. vývodu	název	funkce
1	K _r	ready
2	K _p	
3	K _N	
4	Φ ₁	hodiny 1
5	D0	
6	D15	
7	IRG	intercord gap, instrukční sběrnice
8	IDLE	identifier leading, synchronizace
9	EXT	external, datová sběrnice
10	Φ ₂	hodiny 2
11	D12	

Oba hodinové signály Φ₁ a Φ₂ jsou použity i pro tiskárnu, určují 16 neustále se opakujících stavových dob S₀ až S₁₅.

Stavová doba se počítá od vzestupné hrany hodin Φ₁ a trvá do další této hrany. Celý cyklus šestnácti stavových dob je instrukčním cyklem. Synchronizace se provádí signálem IDLE, jehož sestupná hrana definuje začátek stavové doby S₀. Pokud se signál vrátí zpět již na počátku doby S₁, je kalkulačka ve výpočetním režimu, pokud se mění až v době S₁₅, je kalkulačka v režimu zobrazování a současně cyklicky zkoumá klávesnici, zda není stisknuto některé tlačítko.

Obr. 4. Různé varianty zapojení generátoru hodin

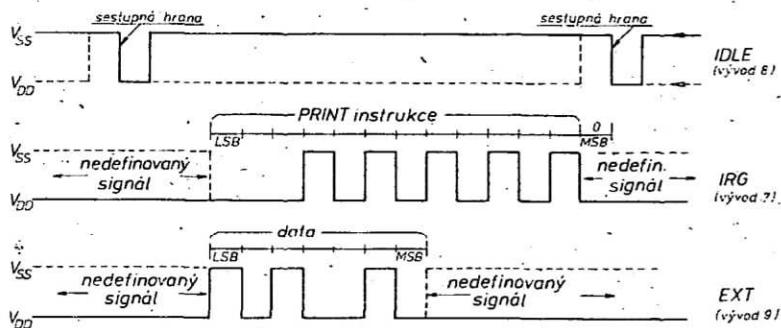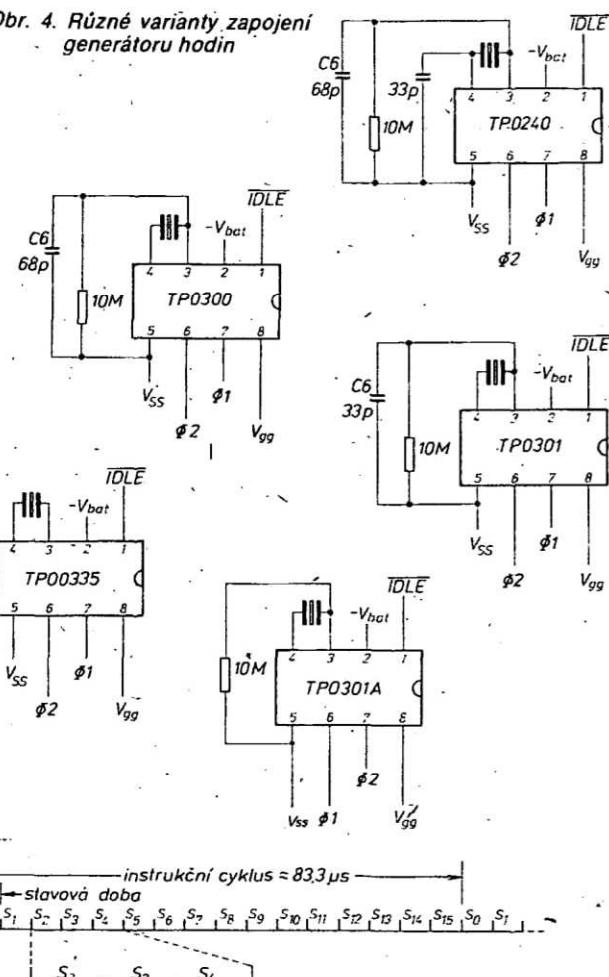

Obr. 5. Časový diagram signálů O₁, O₂, IRG, IDLE, EXT

Všechny kalkulačkové instrukce jsou posílány po sběrnici IRG. Každá instrukce může mít délku 16 bitů, každý se přenáší v jedné stavové době. Každý bit je na IRG připojen v době Φ₁ a čten v době Φ₂. S₀ až S₂ nemají význam, LSB se přenáší při S₃ a MSB při S₁₅. Kódy některých instrukcí jsou v tabulce I.

Data jsou přenášena v sériovém tvaru po sběrnici EXT. Přenáší se od LSB po MSB v dobách S₃ až S₉ (7 bitů). Jejich význam je zřejmý z tabulek II.a a II.b. Vzájemnou časovou polohou signálů Φ₁, Φ₂, IRG, IDLE a EXT znázorňuje obr. 5.


Signál K_r (ready, busy) je asynchronním řídicím vstupem a umožňuje zastavit činnost procesoru na libovolnou dobu po strojovém PRINT a PAPER ADVANCE. Připojením K_r k V_{ss} je indikována aktivita tiskárny.

K lepšemu pochopení činnosti řídicího obvodu uvádíme praci procesoru s tiskárnou. (Pozn.: kalkulačka vysílá kódy znaku zprava doleva – začíná posledním znakem.)



if KR=H	IRG clear load load print step	EXT x kód znaku poslední znak
if KR=L	clear	práce periferie

Funkce jednotlivých kódů:
clear – vymaze obsah vyrovnávací paměti v tiskárně a čítač znaku (pointer) se nastaví na 20. pozici
load – dá povol pro zápis do vyrovnávací paměti a pak dekrementuje pointer
step – pouze dekrementace pointeru

Obr. 6. Schéma kalkulačky TI-59

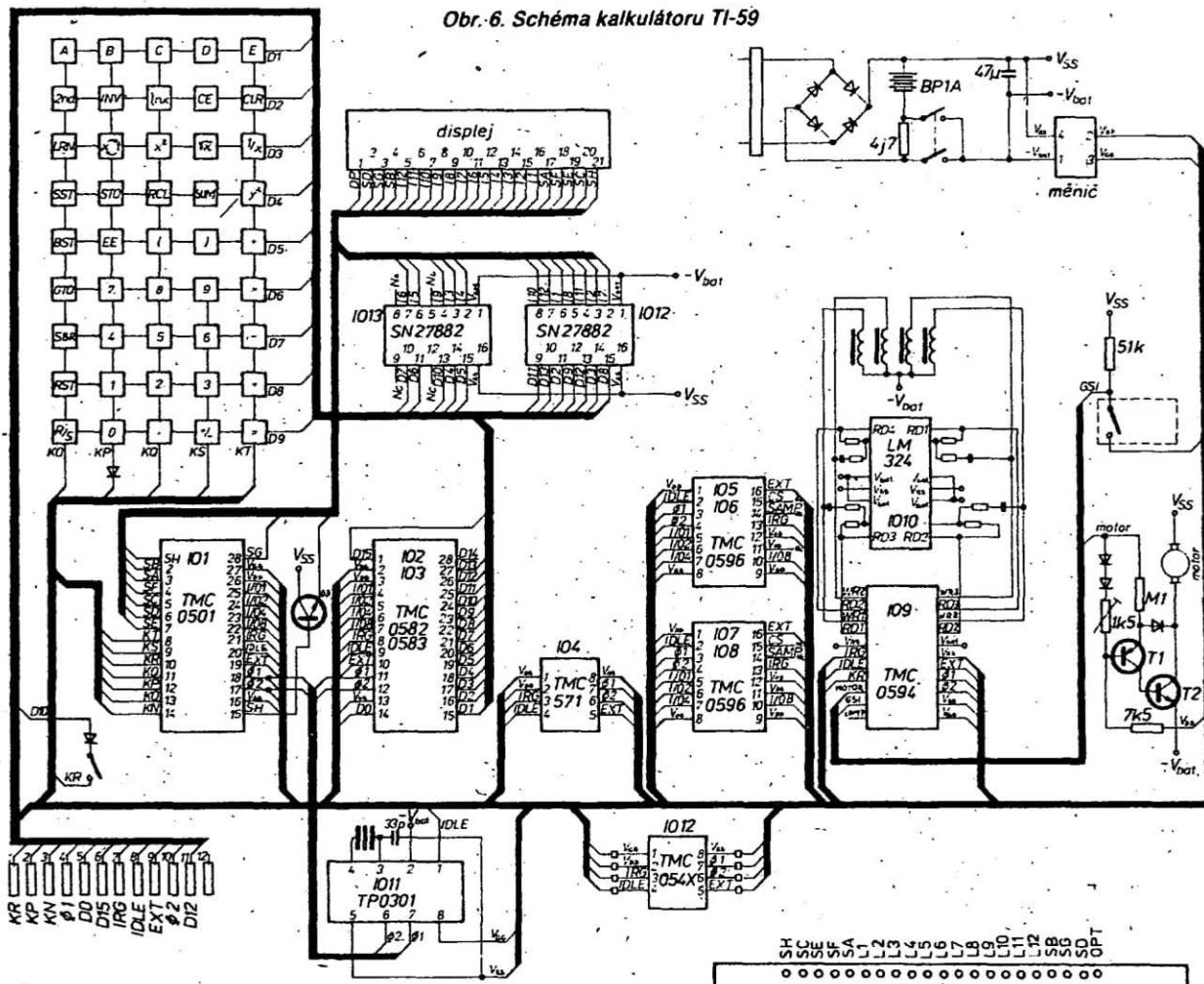

Obr. 7. Rozložení součástek na desce kalkulačky TI-59

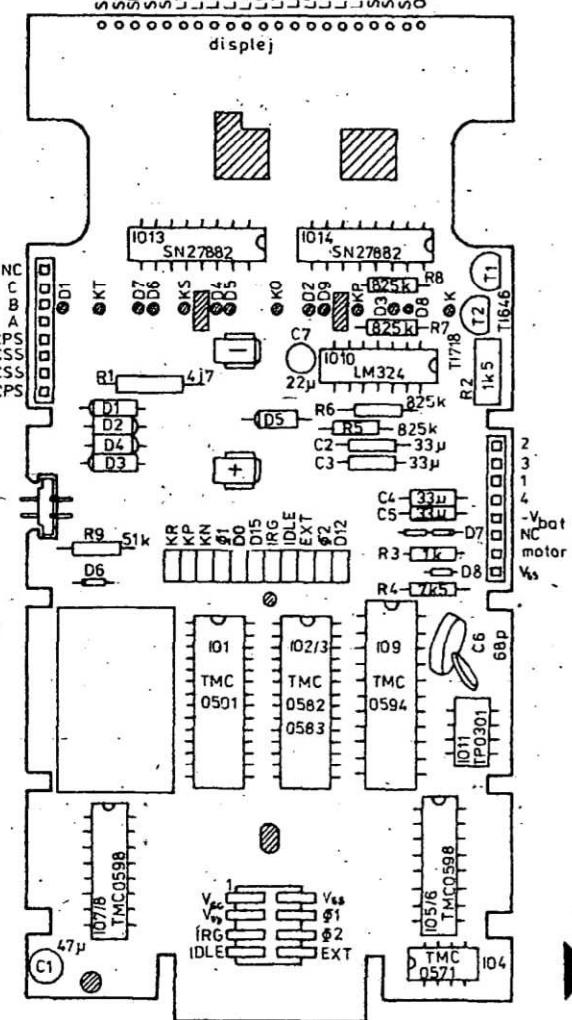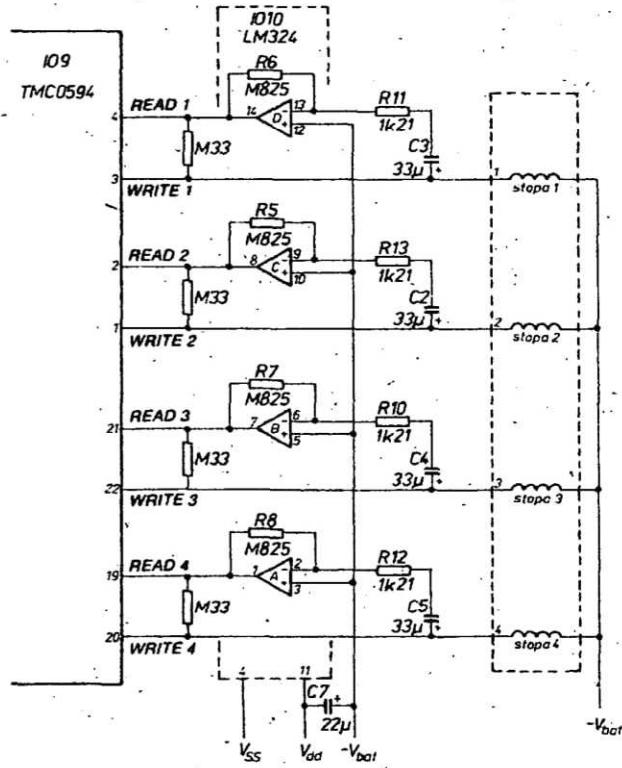

Obr. 8. I/O obvod pro magnetický záznam

print – vynuluje pointer (má význam, když netiskne plný počet znaků na řádek) a informuje periférii o naplnění vyrovnávací paměti.

Pak se na KR přiveze úroveň H; na to vyšle procesor kód step, který ovšem pro tisk nemá žádný význam a práci kalkulátoru s vyrovnávací pamětí přeruší. Příklad prá-

ce-tisku textu **THE SIN OF 30 DEGIES** je uveden v tabulce III.

Modifikaci kalkulátoru TI58 pro trvalou paměť je TI58C. Rozložení součástí je na obr. 3. U tohoto kalkulátoru zůstává obsah paměti zachován i po vypnutí kalkulátoru (napájení). Jde o základní přestavbu kalkulátoru, kdy z původních obvodů MOS zůstávají pouze ALU, paměť operací a moduly. Z hlediska vnějšího chování však zůstává vše tak, jak je tomu u TI58.

Schéma kalkulátoru TI59 ukazuje obr. 6, rozložení součástí obr. 7. Tento kalkulátor je rozšířením kalkulátoru TI58 o dva obvody TMC 0598, takže TI59 má oproti TI58 dvojnásobnou kapacitu paměti RAM. Kalkulátor TI59 obsahuje dále obvod interfejs pro magnetický zápis TMC 0594, který zajišťuje veškeré potřebné funkce pro čtyřstopý záznam. Jeho připojení k magnetofonu je na obr. 8, zapojení napájení motorku magnetofonu a spináčů indikujících polohu magnetických štítků ukazuje obr. 9.

Při čtení z magnetického štítku je získán signál – série pulsů s amplitudou asi 3,5 mV. Ty jsou zesíleny zesilovači LM324 se zesílením asi 500 a poté jsou přivedeny na obvod interfejsu TMC 0594 (obr. 8). Při záznamu generuje tento obvod obdělávání signál $\pm 1,5$ V (oproti $-V_{DD}$). Jinak je činnost tohoto kalkulátoru stejná jako TI58.

Schéma tiskárny PC100 je na obr. 10. Jejím srdcem je integrovaný obvod TMC 0251, který zabezpečuje komunikaci s kalkulátorem a řízení tepelné hlavičky. Obvody ULN2001 jsou jen zesilovače. Tiskárna obsahuje dále zdroj pro napájení kalkulátoru (V_{CALK}), dobíjení její baterie (V_{BAT}) a zdroj napětí V_{SS} , V_{DD} , V_{GG} a V_{TP} .


Tato napětí jsou stejná jako stejně značená napětí v kalkulátoru, napěti V_{TP} , sloužící k napájení tepelné hlavičky, má 20 až 24 V. Protože obvod TMC 0251 dělá v tiskárně téměř vše, dá se použít pro konstrukci interfejsu k TI kalkulátorům.

Literatura:


- [1] Váňa, V.: Úprava kalkulátoru TI58/59 pro připojení vnějších zařízení. Sdělovací technika č. 7/1980, str. 256.
- [2] Váňa, V., Fukátko, J.: Zadávání dat v paralelním BCD kódu do kalkulátoru TI58/59. Sdělovací technika č. 9/1980, str. 348.
- [3] Váňa, V.: Připojení vnějších výstupních zařízení ke kalkulátoru TI58. Sdělovací technika č. 10/1980, str. 381.
- [4] Váňa, V.: Ještě ke kalkulátorům TI58/59. Sdělovací technika č. 1/1981, str. 31.
- [5] Váňa, V.: Napájení kalkulátorů TI58/59. Sdělovací technika č. 4/1981, str. 153.
- [6] Váňa, V.: Signály a mikroinstrukce kalkulátorů TI58/59. Sdělovací technika č. 9/1981, str. 349.

Tab. I

	IR CODE	
STATE	S ₁₅ S ₁₄ S ₁₃ S ₁₂ S ₁₁ S ₁₀ S ₉ S ₈ S ₇ S ₆ S ₅ S ₄ S ₃ S ₂ S ₁ S ₀	
TIME	0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 X X X	X
LOAD	0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 X X X	X
FUNCTION	0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 X X X	X
CLEAR	0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 X X X	X
STEP	0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 X X X	X
PRINT	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 X X X	X
PAPER	0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 X X X	X
ADVANCE	0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X X X	X
READ	0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 X X X	X
WRITE	0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 X X X	X

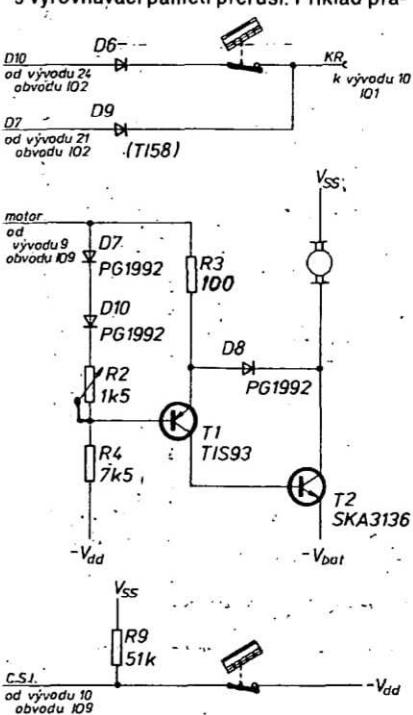

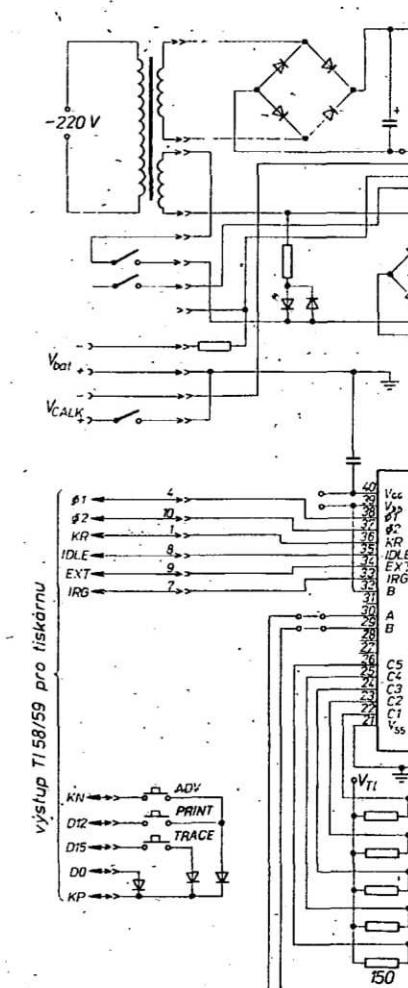Obr. 9. Obvody indikující polohu magnetického štítku



výstup TI58/59 pro tiskárnu

Obr. 10. Zapojení tiskárny PC-100

Tab. IIa

S9	S3	znak
0000000		(blank)
0000001		0
0000010		1
0000011		2
0000100		3
0000101		4
0000110		5
0000111		6
0001000		7
0001001		8
0001010		9
0001011		A
0001100		B
0001101		C
0001110		D
0001111		E
0010000		-
0010001		F
0010010		G
0010011		H
0010100		I
0010101		J
0010110		K
0010111		L
0011000		M
0011001		N
0011010		O
0011011		P
0011100		Q
0011101		R
0011110		S
0011111		T
0100000		U
0100001		V
0100010		W
0100011		X
0100100		Y
0100101		Z
0100110		+
0101000		x
0101001		*
0101010		/
0101011		π
0101100		e
0101101		(
0101110)
0101111		,
0110000		\uparrow
0110001		%
0110010		>
0110011		<
0110100		/
0110101		=
0110110		x
0110111		-
0111000		2
0111001		?
0111010		-
0111011		!
0111100		II
0111101		Δ
0111110		Π
0111111		Σ

Tab. III.

požadovaný výstup	THE	SIN	OF	30	DEG 0.5
IRG	EXT			PRINT	X
CLEAR	X			IF.BUSY = 1 STEP	X
X	S CODE			X	X
LOAD	S CODE		BUSY = 0	CLEAR	X
X	I CODE			PAPER	
LOAD	I CODE			ADVANCE	X
STEP	X			IF BUSY = 1 STEP	X
X	G CODE		BUSY = 0	CLEAR	X
LOAD	G CODE			PAPER	
X	E CODE			ADVANCE	X
LOAD	E CODE		BUSY = 1	STEP	X
X	D CODE			X	X
LOAD	D CODE			BUSY = 0	CLEAR
STEP	X			STEP	X
X	O CODE			STEP	X
LOAD	O CODE			STEP	X
STEP	X			X	5 CODE
X	3 CODE			LOAD	5 CODE
LOAD	3 CODE			X	CODE
STEP	X			LOAD	CODE
X	F CODE			X	0 CODE
LOAD	F CODE			LOAD	0 CODE
X	O CODE			PRINT	X
LOAD	O CODE			X	X
STEP	X		BUSY = 1	STEP	X
X	N CODE			X	X
LOAD	N CODE		BUSY = 0	CLEAR	X
X	I CODE				
LOAD	I CODE				
X	S CODE				
LOAD	S CODE				
STEP	X				
X	E CODE				
LOAD	E CODE				
X	H CODE				
LOAD	H CODE				
X	T CODE				
LOAD	T CODE				

poznámka: každá řádku znázorňuje jeden instrukční cyklus

Tab. IIb

1111100	IF		0011011	Yx
0010001	=		0100001	CLR
1010111	SIN		0100010	INV
1010110	COS		0100011	DPT
1011101	TAN		0100111	+/-
1100001	SUM		0100110	CE
1101001	+		0101101	EE
1100110	STO		0110001	ex
1101000	RCL		0110011	x2
1010011	PRM		0110110	1/x
1010001	LNX		1010100	o/o
0111100	X		1100000	ERR
0111101	X \leftrightarrow Y		1100001	()
0010010	-		1100010	LRN
0010011	+		1100011	RUN
0010110	=		1110100	HLT
0010111	x		1110000	STP
0011010	y		1111010	GTO