

# Děrnoštítkový snímač dat pro kapesní kalkulátory

Ing. Miroslav Buška

Kapesní kalkulačky začínají pronikat do nejšířší veřejnosti a používatele dostává do rukou zařízení, které svými schopnostmi i úrovní použité elektroniky je velmi progresivní. Zcela přirozeně vzniká problém jak využít kalkulačku při zpracovávání dat měřicích zařízení, při řízení jednodušších regulačních pochodů apod. Jednou z otázek, které při řešení vzniknou, je otázka připojení vnějšího zařízení (interface) ke vstupním i výstupním obvodům kalkulačky.

V tomto článku si povídáme, jak zvětšit výpočetní možnosti samotného kalkulačky vnejsím ovládáním adresovacích vstupů. Jde bud o přímé řízení výpočtu kalkulačky vnejsím programem, nebo o rychlé vkládání programů a dat do paměti kalkulaček programovatelných, které nemají datový magnetofon s magnetickými štítky.

Abychom si uvědomili možnosti, je na obr. 1 blokové schéma běžného kalkulačky. Řídící obvody ŘO ovládají většinu nearitmetických vnitřních operací. Spolupracují s klávesnicí K, synchronizují systém a modifikují instruční adresy. Obsahují generátor hodinových impulsů (u složitějších kalkulaček dvoufázový), zdroj multiplexovaných signálů, generují zvláštní řídící signály (carry, Word select signal, sync, IDLE, IRG, EXT, I/O signály), obsahují čítače instrukcí a adresovací obvody. Klávesnice K je současně s displejem D připojenou na časově posunuté multiplexované signály. Stlačením klávesy je přiveden příslušný signál MV na vstup adresovacích obvodů AV, které vysláním kódu adresy nastartují program uložený v paměti ROM. Současně se nastaví čítač instrukcí a z paměti ROM se počnou vysílat kódy jednotlivých mikroinstrukcí pro aritmeticko-logicickou jednotku ALJ, která obsahuje dekódér instrukcí, sečítáčku, pracovní registry a dekódér displeje D. Čítač instrukcí ukončí výpočet a uvolní data pro dekódér displeje. Samozřejmě, že může být zapojena celá řada paměti ROM, datových a programových paměti RAM, které rozšiřují výpočetní možnosti kalkulačky [1].

Elektronika kalkulačky je přístupná jen několika cestami. Nejjednodušeji lze ovládat adresovací vstupy AV příslušné časové orientovaným signálem. Složitější cestou, předpokládající znalost kódů mikroinstrukcí, je přivést signály na adresovací a datové sběrnice, které jsou u některých kalkulaček přístupné. Výstup je možný buď přímo z aritmeticko-logicické jednotky nebo z multiplexovaného displeje. Některé kalkulačky mají vyveden výstup pro tiskárnu, která však zpravidla pracuje v jiném kódu, než je výstup aritmeticko-logicické jednotky. Každý způsob přístupu má jiný stupeň náročnosti a složitosti a zpravidla není přímo kompatibilní s použitím běžně dostupných obvodů TTL. Některé

způsoby byly v literatuře publikovány, netvoří však všeobecně použitelný systém [2, 3, 4].

Předpokladem je, že máme zpracovaný program výpočtu (a potřebné konstanty) a chceme jím buď ovládat kalkulačku, nebo vkládat data do jejího programového nebo datového paměti. To lze realizovat buď vnejsím magnetofonovým záznamem s příslušným dekódérem, nebo pomocí děrých štítků, nebo děrné pásky. Protože bylo úmyslem zhodnotit jednoduché zařízení, nezávisle na napájecích zdrojích a vyžadující minimální úpravu kalkulačky, bylo použito děrnoštítkové vkládání dat. Úprava kalkulačky spočívá pouze ve vyvedení adresovacích vstupů a multiplexovaných výstupů na zvláštní konektor, na který pak připojíme spínače řízené děrným

štítkem. Jako spínače lze použít tranzistory, fototranzistory, fotoodpory nebo jednoduché mechanické kontakty.


Spínání tranzistory vyhovělo v kombinaci s další elektronikou pro zvláštní účely; pro běžné použití je tento způsob zbytečně nákladný. Varianta s křemíkovými fotonkami KP101 nevyhověla z důvodu různé směrové citlivosti jednotlivých fotonek.

Na základě této poznatku byl sestrojen kontaktní snímač děrých štítků, do něhož lze vsunout kalkulačku, opatřený konektorem a ručním protážením děrného štítku vložit program. Čtení štítku protahovaným elektromotorkem se neosvědčilo. Velkým odběrem proudu motorku se napětí na akumulátorech zmenšilo natolik, že elektronika pak nepracovala spolehlivě (ještě známý uživatelům SR-52 a TI-59). Snímač byl řešen pro kalkulačku TEXAS INSTRUMENTS SR-56. Kalkulačka má 7 adresovacích vstupů a 16 multiplexovaných výstupů, z čehož je pro adresování použito 6 adresovacích vstupů a 10 multiplexovaných výstupů. To znamená, že k adresování všech 83 funkčních možností kalkulačky stačí 16 vývodů.

Možná spojení multiplexovaných výstupů s adresovacími vstupy si můžeme z hlediska funkčních možností zakreslit do tabulky (tab. 1). Osazená pole jsou spinána klávesami, ostatní možnosti jsou nevyužity a nejsou kryty v paměti ROM. Na obr. 2 a 3 je symbolové označení kláves kalkulačky a kódové označení kláves – tak jak předepisuje výrobce kódy kláves pro stavbu programů. První číslo kódu zpravidla označuje číslo řady klávesnice, druhé číslo sloupce. Symboly čísel mívají buď vlastní kód, nebo bývají

Tab. 1. Funkční možnosti kalkulačky TI SR-56, které nastavují při sepnutí příslušných multiplexovaných výstupů D s adresovacími vstupy K

|                |                | Multiplexované výstupy         |                |                |                   |                |                |                |                |                |                 |
|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                |                | D <sub>1</sub>                 | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub>    | D <sub>5</sub> | D <sub>6</sub> | D <sub>7</sub> | D <sub>8</sub> | D <sub>9</sub> | D <sub>10</sub> |
| K <sub>n</sub> | Mean 1         | P → R 2                        | R → P 3        | Σ + 4          | Σ - 5             | 6              | 7              | 8              | 9              | S. Dev 0       |                 |
|                | 2nd            | f(x) - LRN                     | bst SST        | NOP R/S        | CP CE             |                |                |                |                |                |                 |
|                | K <sub>p</sub> | INV                            | dsz GTO        | x = t<br>x ≥ t | x ≥ t<br>RST      | subr (         |                |                |                | prt •          |                 |
|                | K <sub>q</sub> | log ln x                       | x  sin         | CMS STO        | √x x <sup>2</sup> | rtn )          |                |                |                | pap +/ -       |                 |
|                | K <sub>s</sub> | 10 <sup>x</sup> e <sup>x</sup> | Int cos        | EXC RCL        | fix EE            | pause ÷        | π x            | RAD -          | +              | list =         |                 |
|                | K <sub>t</sub> | CLR                            | 1/x tan        | PROD. SUM      | * y<br>y x        |                |                |                |                |                |                 |

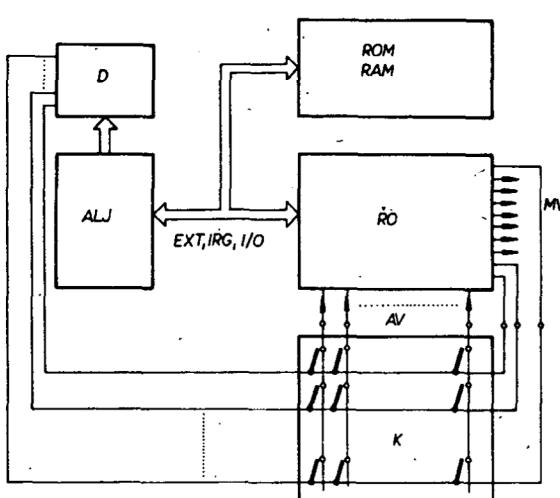

Obr. 1. Blokové schéma běžného kalkulačky

řešeny předchozím způsobem. Prefixované symboly mívají kód posunutý o jisté číslo: v našem případě o ± 5. Porovnáme-li vzájemně první tabulku a obr. 2 a 3, zjistíme souvislost mezi funkcemi, kódem a spojením příslušných multiplexovaných výstupů a adresovacích vstupů. Pak schází již jen krok k vnejsímu ovládání kalkulačky.

Multiplexované výstupy a adresovací vstupy jsou v kalkulačce SR-56 zapojeny na klávesnici podle obr. 4. Písmeny a až t jsou označeny multiplexované výstupy a písmeny n až t adresovací vstupy. Adresovací vstup r je určen pro provoz tiskárny a není na klávesnici vyveden. Ve spodní části obrázku je naznačeno zapojení konektoru, kterým budeme kalkulačku ovládat.

| G          |            | D          |                 | ON            |
|------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| TI         |            | SR-56      |                 |               |
| 2nd        | INV        | log<br>lnx | $10^x$<br>$e^x$ | CLR           |
| f(x)       | dez        | x          | Int             | 1/x           |
| LRN        | GTO        | sin        | cos             | tan           |
| bst        | x=t        | CMS        | EXC             | PROD          |
| SST        | x=t        | STO        | RCL             | SUM           |
| NOP        | x=t        | $\sqrt{x}$ | fix             | $\sqrt[3]{x}$ |
| R/S        | RST        | $x^2$      | EE              | $y^x$         |
| CP         | subr       | rtn        | pauee           | $\div$        |
| CE         | (          | )          |                 |               |
| 7          | 8          | 9          | $\pi$           | x             |
| $\Sigma +$ | $\Sigma -$ | 6          | RAD             | -             |
| 4          | 5          |            |                 |               |
| Mean       | P=R        | R=P        | +               |               |
| 1          | 2          | 3          |                 |               |
| S.Dev.     | prt        | pap        | list            | =             |
| 0          | *          | +/-        |                 |               |

Obr. 2. Klávesnice kalkulátoru TI SR-56

Příslušné multiplexované výstupy a adresovací vstupy můžeme spojit křízovým polem spínací (tak jsou usporádány klávesnice kalkulátorů), nebo jednodušším způsobem podle obr. 5, kdy sepneme vždy současně dva spínače podle určitého kódu. Tento způsob je pro snímání informací z děrného štítku výhodnější. Kontakty spojené s vývody kalkulátoru jsou odděleny izolačním děrným štítkem od hřebene pružných kontaktů. Pro každý kód, který chceme vložit do kalkulátoru, vyděrujeme v řadě vedle sebe dvě dírky, v nichž se vždy propojí potřebné dvojice kontaktů. Na obr. 5 jsou označeny kontakty jednak v symbolice, kterou používají výrobce pro multiplexované výstupy a adresovací vstupy, a jednak číslem vývodů použitych integrovaných obvodů kalkulátoru TI SR-56. Spínače jsme označili písmenovou a kódovou řadou.

Z tab. 1 a z obr. 5 lze již snadno sestavit děrný štítek požadovaného výpočetního programu. Jako příklad je v tab. 2 děrný štítek pro výpočet faktoriálu ( $n!$ ). Pro větší přehlednost je vedle schématu rozmištění otvorů i přehled pořadových čísel, kódů a symbolů operací. Povšimněme si, že kód čísel je

| G    |    | D     |    | ON |
|------|----|-------|----|----|
| TI   |    | SR-56 |    |    |
| (11) | 17 | 18    | 19 | 10 |
|      | 12 | 13    | 14 | 15 |
| (21) | 27 | 28    | 29 | 20 |
|      | 22 | 23    | 24 | 25 |
| (31) | 37 | 38    | 39 | 30 |
|      | 32 | 33    | 34 | 35 |
| 46   | 47 | 48    | 49 | 40 |
| 41   | 42 | 43    | 44 | 45 |
| 56   | 57 | 58    | 59 |    |
| 51   | 52 | 53    | 54 |    |
| 07   | 08 | 09    |    | 69 |
|      |    |       |    | 64 |
| 04   | 05 | 06    |    | 79 |
|      |    |       |    | 74 |
| 01   | 02 | 03    |    | 84 |
| 00   | 97 | 98    | 99 |    |
|      | 92 | 93    | 94 |    |


Obr. 3. Kódy kláves kalkulátoru TI SR-56

v obráceném pořadí proti číselnému označení kódu a u kódů následujících po prefixu 2nd musíme odecít 5.

Uvedený postup nelze zevšeobecnit, neboť kalkulátory různých výrobců se od sebe dosti liší. V zásadě však lze uvedeným způsobem podstatně zvětšit možnosti libovolného kalkulátoru.

### Praktické provedení

Nejprve musíme důrazně upozornit, že při zásazích do zapojení kalkulátorů je nutné si uvědomit, že integrované obvody MOS, které se v nich běžně používají, jsou velice choulostivé. Proto doporučujeme úpravu pouze těm, kteří již mají zkušenosť s obvody MOS a znají základní zásady práce s nimi. Jde především o důslednou ochranu proti jakémukoli přepětí, které může obvod zničit. Při měření je nutné používat přístroje dobře zemněné přímo na pracovišti, kde měříme, je nutné používat malá měřicí napětí (např. při měření zapojení kalkulátoru ohmmetrem aj.), je třeba se vyvarovat elektrostatických potenciálů, nepoužívat transformátorové pá-

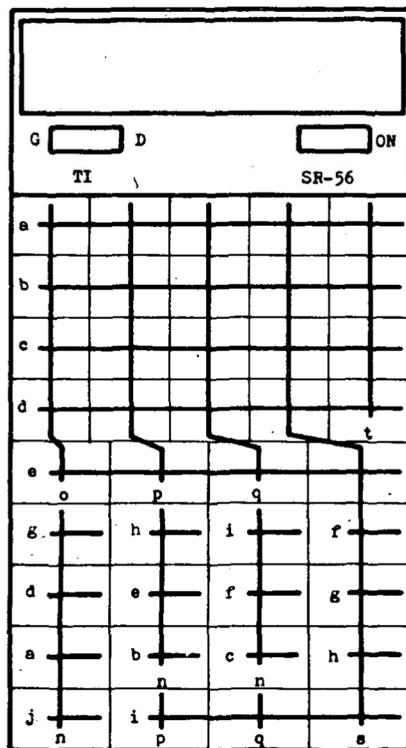


Obr. 4. Zapojení klávesnice kalkulátoru TI SR-56 a zapojení konektoru. Písmeny a až j jsou označeny multiplexované výstupy a písmeny n až t adresovací vstupy


ječky a páječky na malá napětí samozřejmě opět dobré zemnit.

Na obr. 6 je podélný řez děrnostítkovým snímačem dat. Kalkulátor 1 má na přední straně vyveden 16nožový konektor 2, dobré patrný na obr. 7. Zasuneme-li kalkulátor do tělesa snímače 6, připojíme tím konektor na kontaktní lištu 3. Pružiny kontaktní lišty přecházejí v plošky, po nichž klouže děrný štítek 5. Tlačítko 8 přiklápe ke spodní straně děrného štítku kontaktní hřeben 4, který je v pracovní poloze zajistěn západkou 7 jen při vloženém děrném štítku. Detailní záběr kontaktních plošek a hřebenu je na obr. 8. Pohled na celý snímač je na obr. 9. Snímač je otočen tak, aby byly vidět pružiny kontaktní lišty.

Se snímačem pracujeme takto: kalkulátor vložíme do snímače a zapneme. Zasuneme štítek (obr. 10) a stlačením tlačítka přiklopíme kontaktní hřeben. Štítek pomalu protáhneme (asi 10 až 20 kódových řad za sekundu – rychlosť by neměla překročit maximální snímací rychlosť kalkulátoru) a kontrolujeme na displeji vkládání programu – postačí znát poslední programové číslo. Kontaktní hřeben spojuje v místě dírek štítku příslušné

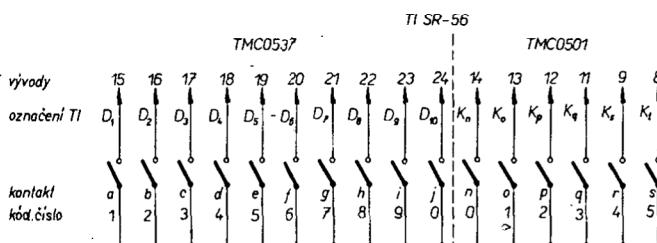


Obr. 5. Zapojení snímače děrného štítku. Pro snadnou orientaci jsou uvedeny vývody integrovaných obvodů kalkulátoru TI SR-56, firemní označení vstupů a výstupů, písmenové označení kontaktů a čísla kódů, který vznikne sepnutím kontaktů, přičemž čísla 1 až 0 pod písmeny a až j patří desítkové části kódu a čísla 0 až 5 (případně zvětšená nebo změněná o hodnotu 5 při stlačení tlačítka 2nd) pod písmeny a až t odpovídají jednotkám kódu

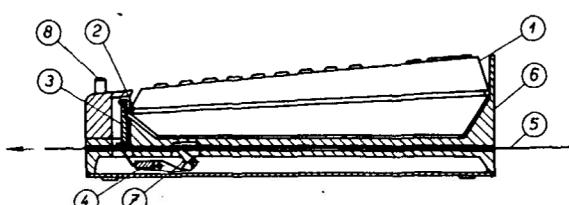


Obr. 6. Příčný řez snímačem děrných štítků: 1 – kalkulátor, 2 – konektor, na který jsou vyvedeny vstupy a výstupy kalkulátoru, 4 – kontaktní hřeben, 5 – děrný štítek, 6 – těleso snímače, 7 – páčka, zajišťující spojení kontaktů jen v případě vloženého štítku, 8 – tlačítko, kterým přiklápe kontaktní hřeben

Tab. 2. Příklad řešení děrného štítku pro funkci faktoriál n!. V tabulce jsou uvedeny: odpovídající pořadové číslo operace, tak jak se objeví na displeji SR-56, kód klávesy a operace. Vpravo je rozmištění otvorů podle písmenového značení kontaktů

| Číslo | Kód | Operace | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | n | o | p | q | s | t |
|-------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00    | 21  | LRN     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o |   |   |   |   |   |
|       | 33  | STO     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 01    | 00  | 0       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 02    | 11  | 2nd     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
|       | 56  | CP      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 03    | 11  | 2nd     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
|       | 37  | x=t     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 04    | 01  | 1       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 05    | 02  | 2       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 06    | 34  | RCL     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 07    | 00  | 0       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 08    | 64  | x       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 09    | 11  | 2nd     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
|       | 27  | dsz     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 10    | 00  | 0       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 11    | 06  | 6       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 12    | 01  | 1       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 13    | 94  | =       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 14    | 41  | R/S     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 15    | 42  | RST     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 21    | LRN |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |
| 42    | RST |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | o | o |   |   |   |   |

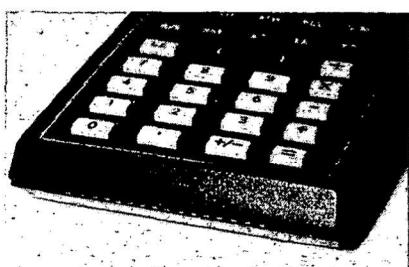

Obr. 7. Pohled na konektor kalkulačky

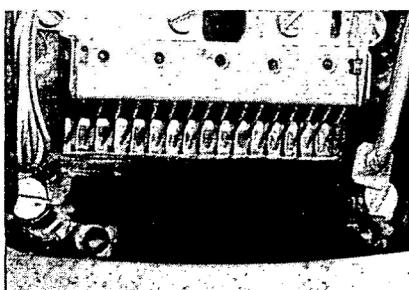


Obr. 8. Pohled na kontaktní plošky a na kontaktní hřeben

kontakty. Konec štítku, ještě dříve než opustí kontaktní pole, uvolní západku a kontaktní hřeben odskočí. Tím se zabrání chybnému spojení nepatřičných kontaktů.


Osvědčil se štítek 50,8 mm (2'), široký, dlouhý 300 mm, průměry dírek 2,35 mm a rozteč mezi řadami dírek asi 3 mm. Reálný počet kódových řad je asi 70 – pro delší programy používáme více štítků.

Jisté obtíže se projevily při volbě materiálu štítků. Podmínkou byla pružnost a pevnost nosné fólie, izolační vlastnosti, netřepivost okrajů a snadná realizovatelnost dírek. Po řadě pokusů se nejlépe osvědčil oboustranně vrstvený film pro rentgenové účely. Problémem byla také spolehlivost sepnutí kontaktů. Jednoduché kontakty se neosvědčily, neboť nečistoty na štítku, ořepy okrajů dírek a jiná izolační těleska ulpívala na plochách kontaktů a způsobovala jejich dočasné vyražení. Bez zbytku byl problém vyřešen použitím wolframových kartáčkových kontaktů (viz obr. 8), které zaručily jednak dokonalé a reprodukovatelné spojení a jednak velmi nepatrne opotřebovávají štítky.

Pro snadný zhotovování štítků jsme vyrobili kódovanou ruční děrovačku (obr. 11 a 12). V tlačce děrovačky jsou kódovací vačky ovládané vrubovanými knoflíky. Čísla nastavených kódů jsou vidět v průzorech vedle knoflíků. Přes vačky se stlačují razníky (patrné na obr. 12, na němž je tlačka

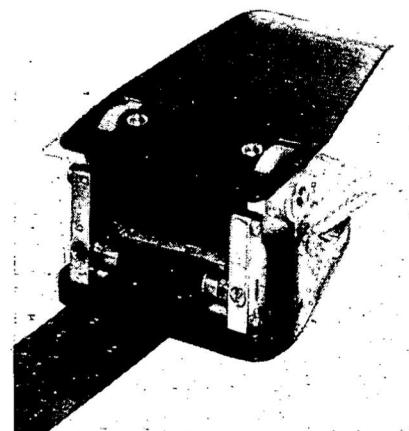

Obr. 11. Pohled na kódovou děrovačku. Vpravo je vidět pryžový válec samonálečného posuvu děrného štítku

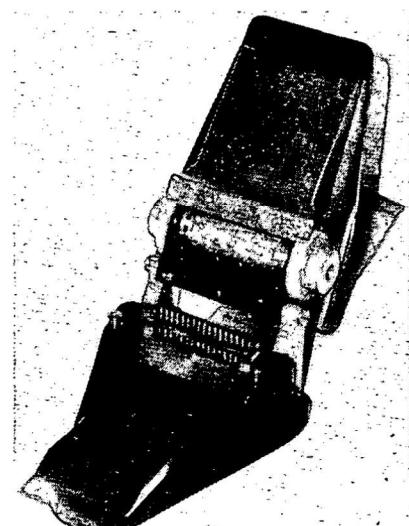


Obr. 12. Děrovačka s druhé strany. Tlačka je nadzvednuta a jsou patrný kódovací vačky. Ve spodní části je soustava razníků, které jsou stlačovány vačkami

zvednuta). Štítek je samonálečně posouván o mezirádkovou rozteč při každém nadzvednutí tlačky.



Obr. 9. Pohled na snímač se strany kontaktní lišty a na kalkulačku se strany konektoru

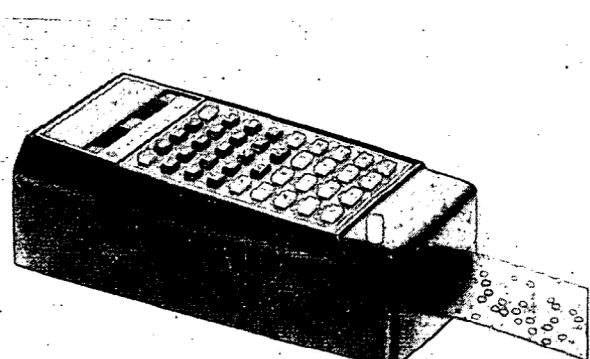

Obr. 10. Snímač s kalkulačkou a děrným štítkem

## Závěr

Popsaný snímač byl navržen pro programovatelný kalkulátor TI SR-56. Postupným protahováním děrného štítku lze vkládat program, naplnit datové registry nebo přímo provádět výpočty. Zjednodušení práce s kalkulátorem je velmi podstatné. Zatímco ruční vložení programu vyžaduje značnou pozornost a většinou po pěti minutách vkládání zjistíme, že jsme omylem vložili někde nesprávnou operaci a pak ji obtížně 10 minut hledáme, je vložení programu snímačem zcela rutinní záležitostí, trvající 10 až 20 sekund. Pak není problém přecházet z jednoho výpočtu na druhý a znova se vracet na předchozí program.

Tento způsob ovládání adresovacích vstupů kalkulátorů nám dovoluje i jiné možnosti. Je zvláště dobré použítelný pro práci s jednoduššími kalkulátory, které nejsou programovatelné a třeba ani nemají výšší funkce. Můžeme si zhotovit řadu štítků s různými rozvoji funkcí, které kalkulátor nemá ve svých výpočetních programech a tyto funkce pak pomáhají protažením štítku pro libovolné číslo přímo vypočítat i na nejobyčejnějším čtyřúkonovém kalkulátoru. Totéž platí i pro výpočty, které často používáme a které při jejich opakování často zatěžujeme svými omlyny.

V článku jsme záměrně neuváděli podrobnější návod, neboť dosud nelze dosti dobře odhadnout současný stav vybavení nejširšího okruhu použivatelů kalkulátorů.

## Literatura

- [1] Švestka, M.: Programovatelné kalkulátory. Amatérské radio č. 8/1976, str. 288, č. 9/1976, str. 327.
- [2] Hummer; Burns: Interface for a hand calculator and a digital power supply. Rew. of Scientific Instruments 47, č. 8/1976, str. 921.
- [3] Janota: Powerful calculators for the blind are now possible with a low-cost interface circuit, Electronic Design, březen 1977, str. 54.
- [4] Ernst, P.: Remotely control a pocket calculator with a simple CMOS interface circuits. Electronic Design, listopad 1976, str. 74.